
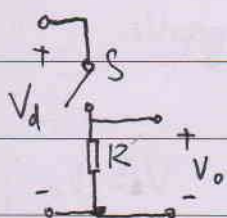



DC-DC 变换电路

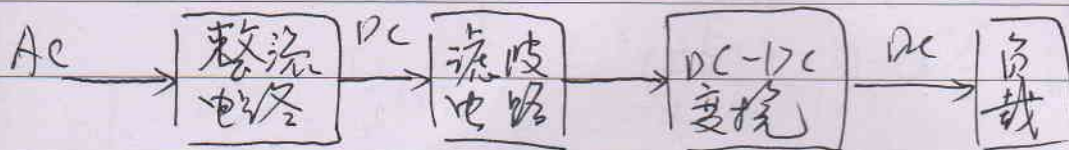





$$V_o = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} V_o(t) dt$$

$$= \frac{1}{T_s} \left(\int_0^{t_{on}} V_d dt + \int_{t_{on}}^{T_s} 0 \cdot dt \right)$$
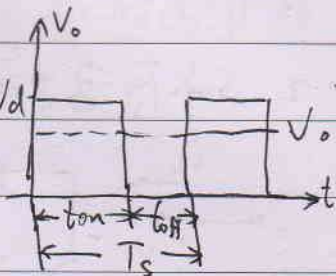
$$= \frac{t_{on}}{T_s} V_d = \delta V_d$$



1. 降压式变换电路

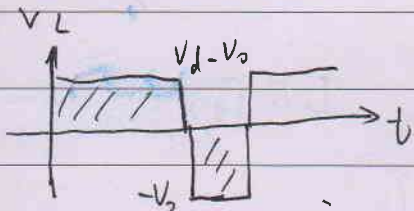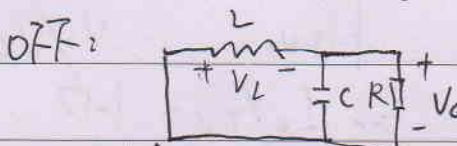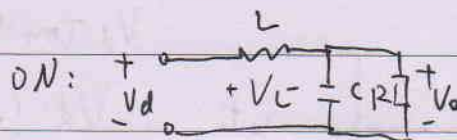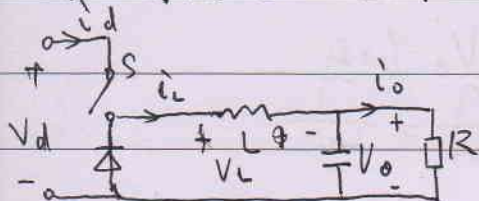

$$V_L = L \frac{di_L}{dt} \text{ 由于 } \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} i_L dt = I_L \text{ 平均值}$$

$$\text{为 } I_L, \text{ 故 } \int_0^{T_s} V_L dt = L I_L \cdot T_s = 0$$

$$\therefore \int_0^{T_s} V_L dt = 0$$


$$(V_d - V_o) t_{on} - V_o t_{off} = 0 \Rightarrow V_d t_{on} = V_o \cdot T_s$$

$$V_d \frac{t_{on}}{T_s} = V_o \Rightarrow V_o = \frac{t_{on}}{T_s} \cdot V_d = \delta V_d$$

$$V_o / V_d = \delta$$

$$P_d = P_{on} \Rightarrow V_d \cdot I_d = V_o \cdot I_o$$
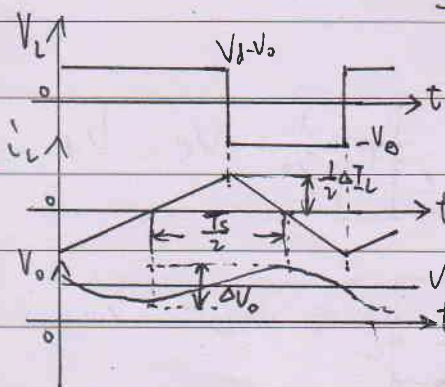
$$\Rightarrow I_o / I_d = \frac{1}{\delta}$$



$$\Delta V_o = \Delta Q / C = \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\Delta I_L}{2} \cdot \frac{T_s}{2}$$

$$U = L \frac{di}{dt} \Rightarrow V_o = L \cdot \Delta I_L / (1-D) \cdot T_s$$




$$\Delta I_L = \frac{V_o \cdot (1-D) T_s}{L} \Rightarrow$$

$$\Delta V_o = \frac{1}{8C} \cdot \frac{L}{T_s} \cdot \frac{V_o}{L} \cdot (1-D) T_s = \frac{1}{8} \cdot \frac{T_s^2 (1-D)}{L C} V_o$$

开关频率 $f_s = \frac{1}{T_s}$
 转折频率 $f_c = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{LC}}$
 故 $\Delta V_o / V_o = \frac{\lambda^2}{2} (1-D) \cdot \left(\frac{f_c}{f_s}\right)^2$

$\Rightarrow \begin{cases} \textcircled{1} f_c \ll f_s \text{ 抑制纹波} \\ \textcircled{2} \text{纹波与输出功率无关} \end{cases}$

2. 升压变换电路

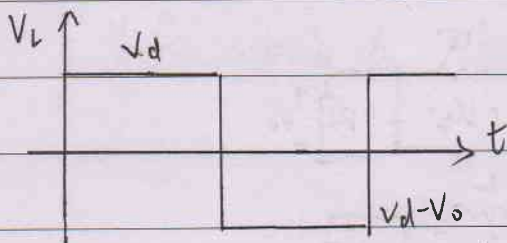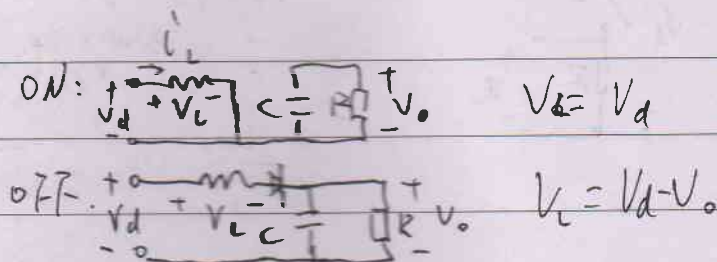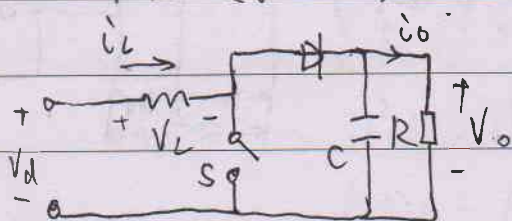


$$V_d t_{on} + (V_d - V_o) \cdot t_{off} = 0$$

$$V_d \cdot T_s = V_o \cdot t_{off}$$

$$V_o / V_d = \frac{T_s}{t_{off}} = \frac{1}{1-D}$$
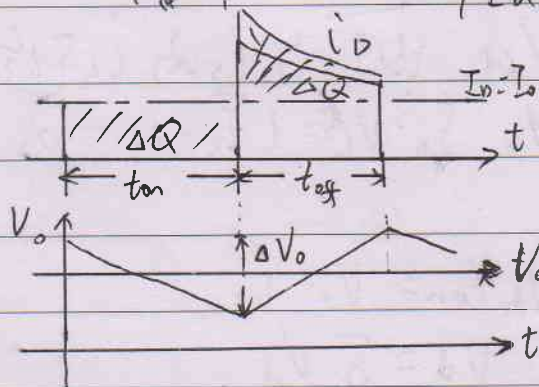
$$P_d = P_o \Rightarrow I_o / I_d = 1-D$$






$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C} = \frac{I_o D T_s}{C}$$

$$= \frac{V_o}{R} \cdot \frac{D T_s}{C}$$

$$\frac{\Delta V_o}{V_o} = \frac{D T_s}{R C} = D \frac{T_s}{\tau}$$


$$\tau = RC$$

3. 升降压式变换电路

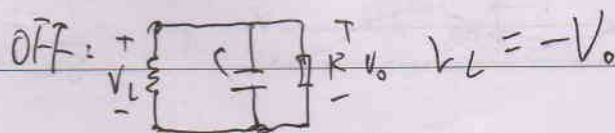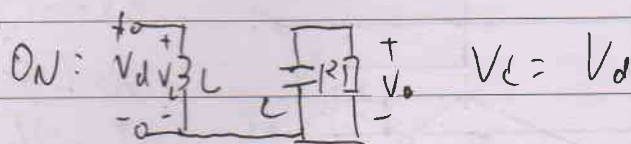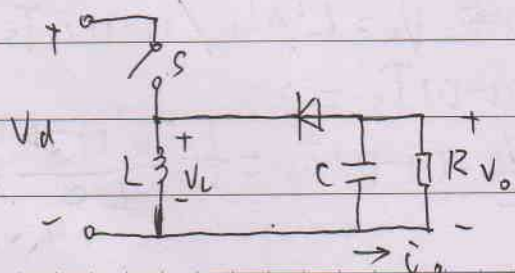

No.

Date

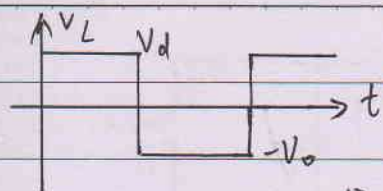

$$V_d \cdot t_{on} - V_o \cdot t_{off} = 0$$

$$V_o / V_d = \frac{t_{on}}{t_{off}} = D / (1-D)$$

$$P_o = P_d \quad I_o / I_d = (1-D) / D$$

$$\Delta V_o = \Delta Q / C = I_o D T_s / C = V_o / R \times D T_s / C$$

$$\Delta V_o / V_o = D T_s / R C = D T_s / \tau$$

$\tau = RC$ 时间常数